



**Arquitetura de Sistemas Digitais – Prof. Lucas Vinicius Hartmann**  
**Exercícios SystemVerilog**


Aluno: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

## MATERIAIS

- Computador com o programa Altera Quartus II 13.0sp1 instalado (disponível no LEAD).
- Placa de desenvolvimento Altera DE2 (disponível no LEAD).
- Manual do usuário para a placa de desenvolvimento (baixar).

## PREPARAÇÃO

 1. Iniciar o Quartus II versão 13.0sp1. Versões mais recentes não suportam a placa DE2 disponível no laboratório.
2. Criar um novo projeto pelo menu *File* → *New Project Wizard*.
  - a) Em *working directory* colocar o nome de uma pasta nova, vazia, para armazenar o projeto.
    - Não usar espaços ou acentos no caminho.
    - Não colocar em “Desktop” ou “Área de Trabalho.”
  - b) No nome do projeto escolha algo representativo, sem espaços ou acentos. O último nome de pasta pode ser uma boa opção.
  - c) Em *top-level design entity* insira “top” para ajudar na organização.
  - d) Em *Family & Device Settings* escolher *Family* = *Cyclone II*, *Pin count* = 672, *Speed grade* = C6, e selecionar o chip *EP2C35F672C6*.
3. Criar um arquivo de código fonte SystemVerilog:
  - a) Selecione no menu *File* → *New* → *Design Files* → *SystemVerilog HDL File*.
  - b) Salvar utilizando “top . sv” como nome de arquivo.
  - c) Definir as portas do módulo top considerando os nomes dos dispositivos disponíveis na placa, como mostrado na figura abaixo:
    - Porta CLK50: Entrada, um bit.
    - Porta SW: Entrada, um número de 18 bits.
    - Porta KEY: Entrada, um número de 4 bits.
    - Porta LEDR: Saída, um número de 18 bits.
    - Porta LEDG: Saída, um número de 9 bits.
    - Porta HEX: Saída, 8 números de 7 bits cada.



4. Compilar o projeto no menu *Processing* → *Start Compilation*.
5. Mapear os pinos pelo menu *Assignments* → *Pin Planner*, de acordo com a especificação do manual da placa Altera DE2.
6. Criar um módulo e arquivo fonte SystemVerilog para cada exercício abaixo, utilizando o módulo top já construído para conectar os módulos dos exercícios aos componentes da placa.

## EXERCÍCIOS

Programar, simular e testar cada um dos seguintes experimentos utilizando o Quartus II e a placa de desenvolvimento DE2.

1. Utilizando apenas instanciação, construa um módulo *Maioria* considerando:
  - a) O módulo deve ter 4 portas de entrada A,B,C,X, e uma saída Y.
  - b) Quando a maioria dos sinais A,B e C forem verdadeiros, Y deve ter o mesmo valor de X, ou zero em caso contrário.
  - c) Construa a tabela verdade, esboce o circuito lógico, dê nomes aos sinais internos, e crie o módulo *Maioria* em SystemVerilog utilizando apenas instanciação de portas primitivas.
  - d) Instancie *Maioria* em top, conectando às chaves e LEDs como necessário.
  - e) Compile, grave e teste o teste o circuito.
2. Construir um decodificador de hexadecimal para 7 segmentos com sinal de habilitação.
  - a) O módulo deve ser chamado *d7s*, possuir uma entrada X com 4 bits, uma entrada EN com 1 bit, e uma saída Y com 7 bits.



- b) Quando EN estiver ativo o número da entrada deve ser mostrado no display. Quando inativo o display deve apagar.
  - c) Para testar, conecte via top as chaves SW[3:0] como X, a chave SW[17] como EN, e o o display HEX[0] como Y.
3. Construir um codificador de 16:4 com gate.
- a) O módulo deve ser chamado cod16\_4, possuir uma entrada X com 16 bits, uma saída Y com 4 bits e uma saída GATE com um bit.
  - b) Quando houver uma ou mais bits ativos em X, a saída Y deve fornecer o número de bit ativo mais significativo, e GATE deve estar em verdadeiro.
  - c) Quando nenhum bit estiver ativo em X o valor de Y não importa, mas GATE deve ser falso.
  - d) Para testar conecte SW[15:0] em X do codificador, LEDR[3:0] em Y, e utilize o decodificador de display do exercício anterior para mostrar Y em hexadecimal.
4. Construir um demux 4:16.
- a) O módulo deve ser chamado demux4\_16, possuir entrada X com um bit, uma entrada seletora S com 4 bits, e saída Y com 16bit.
  - b) O valor da entrada X deve aparecer na saída Y selecionada, e as demais saídas devem permanecer em zero.
  - c) Conectar à placa e testar.
5. Construir um contador auto-iniciante que implemente a sequência 1-2-7-3-6-1.
- a) O módulo deve ser chamado cnt\_127361, possuir entrada CLK com um bit, e saída Y com 3 bits.
  - b) Caso inicie fora de sequência o contador deve retornar para a posição 1.
  - c) Para testar utilize KEY[0] como clock, e o decodificador do primeiro exercício para mostrar o número em hexadecimal.
6. Construir um divisor de frequência de 50MHz para 1Hz utilizando um contador.
- a) O módulo deve ser chamado div50M, e ter uma entrada CLK\_IN e uma saída CLK\_OUT, ambas com um bit.
  - b) A saída CLK\_OUT deve permanecer ativa por apenas 1 a cada 50M ciclos de CLK\_IN.
  - c) Para testar utilizar o sinal de 50MHz da placa como fonte de clock, e alternar o estado do LEDR[0] sempre que CLK\_OUT for verdadeiro.
7. Fazer um contador de 8 bits que:
- a) Mostre a saída em hexadecimal em dois displays de 7 segmentos, e em binário em LEDR[7:0].



- b) Incremente uma unidade quando o usuário pressionar KEY[0] e soltar em menos de um segundo.
- c) Retorne a zero quando o usuário segurar KEY[0] por mais de um segundo.